 


① Prijenos podataka između registara

Najbolje je odabrati D bistabil za realizaciju registara.




1° Realizacija registra




2° Povezivanje registara za prebacivanje podataka

1:1

 

⇒ sa clkB se upisuje iz A u B

1:N

 

iz A u C → clkC


iz A u B → clkB

iz A u B i C → clkB + clkC




M: N

 Kada prebacujemo podatke iz više mogućih registara na više mogućih odredišta (također registara), podaci mogu dolaziti samo iz jednog od registara u trenutku. Prvi način realizacije toga je MUX-om.




Postavljajući MUX-a u 0 ili 1 bitarno kodiramo li podatak dolaziti iz registra (bistabila) A ili B. Za određene registre utječe isto kao i prije (clk sa onaj koji kodiramo)

Ali ima više izvornih registara:


 


 Kontroliramo izvorne registre pomoću A0 i A1.




Dopuštamo samo da je otvoren jedan Q, na Q1 ili Q0. Isto se primjenjuje i na više izvornih registara, samo jedan Q otvoren

2° Logika s tri stanja

  

⇒ Sa G-ovima upravljaćemo:
 $G=0 \rightarrow$ odspojeno
 $G=1 \rightarrow$ spojeno
 Samo jedan G smije biti 1
 jednini di

 
↓ → svaki registar može slati i primati podatke



SA B IENICA

iz C upisati u A i D
 $G_C=1$ ($G_A, G_B, G_D=0$)
 clkA, clkB

 ③ Izvođenje naredbi na jednosabitničkom procesoru



Dohvat:

- ① Sadržaj PC-a na sabirnicu i upisati u MA
 G_{PC} clk_{MA}

Izkoristiti priliku kada je sadržaj PC-a na sabirnici (na ulazu B u ALU), inkrementirati ga i spremiti u C
 inc_g clk_c

- ② Na adresnoj sabirnici je adresa lokacije na kojoj je naredba, postavi se signal READ, i učita naredba u MD.
 Sabirnica je slobodna, pa se preko nje inkrementira sadržaj PC-a prebaci iz C u PC.
 G_c , clk_{PC}

- ③ Naredbu iz MD prebaciti u IR
 G_{MD} , clk_{IR}

Izvođenje:

ADD R2, R0, R1

- ④ Dohvat prvog operanda i upis u priključeni spremnik A
 G_{R0} , clk_A

- ⑤ Dohvat drugog operanda i postavljanje na ulaz B
 G_{R1} , Naredbu se ALU obrađuje ADD, rezultat se upiše u priključeni spremnik C $\rightarrow clk_c$

- ⑥ Polukana rezultata u odredišni spremnik
 \rightarrow sadržaj C na sabirnicu $\rightarrow G_c$
 \rightarrow upis u R2 $\rightarrow clk_{R2}$

ADDI R31, R1, 10

(4) Dohvat 1. operanda i upis u privremeni spremnik A
GRI, ceka

(5) Drugi operand se postavlja direktno iz IR-a na sabirnicu, na ulaz B (konstante se produži 16 bit na 17...31)

Naredi se zbrajanje ADDI

Rezultat se upiše u privremeni spremnik C - ceka

(6) Podatka rezultata u određeni spremnik

→ sadržaj C na sabirnicu → Gc

→ upis u R31 → ckeR31

LOAD R31, R1, 10

(4) Upisuje se bazna adresa u spremnik A
GRI, ceka

(5) Iz IR-a se postavlja na sabirnicu konstanta, na ulaz B (16 → 17...31)

Naredi se zbrajanje.

Rezultat se upiše u privremeni spremnik C - ceka

(6) Upisujemo sadržaj spremnika C u MA, naredimo READ
Gc, ceka

(7) Upisujemo podatak iz memorije u MD

(8) Podatak iz MD-a upisujemo u R31
GMD, ckeR31

STORE R31, R1, 10

(4) Upisuje se bazna adresa u spremnik A
GRI, ceka

(5) Iz IR-a se postavlja na sabirnicu konstanta, na ulaz B (16 → 17...31)

Naredi se zbrajanje, rezultat se upiše u privremeni spremnik C, ceka

(6) Upisujemo sadržaj iz C-a u MA. Gc, ceka

(7) Upisujemo iz R31 u MD. G31, ckeMD


(8) WRITE

4) Pipelinski procesor

Cilj nam je učiniti procesor bržim.

- bržim sklopovima
- manje koraka

 Kako imamo samo jednu sabirnicu, možemo izvoditi samo po jedan korak. Zato koristimo 3 sabirnice, za op1, op2, rezultat. Time dohvat op1, dohvat op2 + AL op1 i spremanje rezultata radimo u jednom koraku.



Ovom arhitekturom smanjen je ukupan broj koraka na svega tri, te su eliminirani spremnici A i C.


Prednost: moguće je istovremeno prenositi više podataka

Nedostatak: cijena

5) Procesor sa cijevovodnom


Općenito sve naredbe podijeliti će se na 5 koraka:

 - 1.) Dohvat naredbe (koristi PC i memoriju)
- 2.) Dohvat operandi (koristi registre) (+ dekodiranje)
- 3.) AL operacija (ALU)
- 4.) pristup memoriji (koristi memoriju)
- 5.) Pohrana rezultata (koristi registre)



Uvijek je jedna ili više naredbi u fazi obrade. Cijevovod podrazumijeva dohvat i početak izvršavanja svake naredbe prije nego što je završila prethodna naredba → paralelizam u jednom taktu izbacuje jednu naredbu (nakon što se napuni)

Korak 1 i korak 4 se mogu odvijati istovremeno sa memorijom, stoga se memorija dijeli na programsku memoriju (dohvat naredbe) i podatkovnu memoriju (pristup memoriji). Arhitektura sa takvom podjelom memorije se zove Harvard'ska arhitektura.

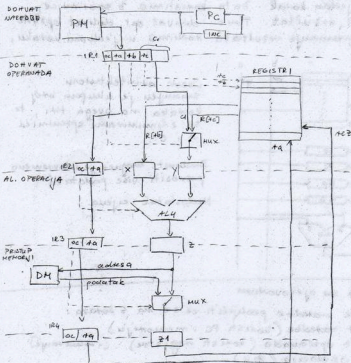

Korak 1. Naredba na koju pokazuje PC se dohvaća iz programske memorije, a sadržaj PC-a se inkrementira: Na kraju se upisuje naredba u IR1 i nova vrijednost u PC.

Korak 2. Naredba se čita iz IR1. Dohvaćaju se ići sadržaji R[ra], R[rb], i R[rc] (ovisno o MUX-u). Prvi operand se upisuje u spremnik X, a drugi u Y.

Korak 3. Iz IR2 vidimo koja će se operacija obaviti, rezultat se pohranjuje u spremnik Z.

Korak 4. Ovisno da li se pristupa memoriji (DM) ili ne, spremnik se u Z1. (preko MUX-a, iz ćelije) → to vidimo u IR3.

Korak 5. Rezultat iz Z1 se sprema u spremnik R[ra] (što čitamo u IR4).